

6.0 Testarea defectelor blocaj și rugulere (DBS)

În cele ce urmează vom examina metodele de generare a testelor pentru DBS. Anterior am discutat utilitatea și larga aplicabilitate a modelului DBS. Multe metode de generare a testelor pentru alte modele de defecte extind principiile și tehnicile folosite pentru DBS.

Procesul de generare a testelor (GT) depinde în primul rând de tipul de experiment de testare pentru care sunt generați vectorii de test. Toate considerațiile ce urmează sunt dedicate unei testări off-line, la nivelul barelor (pinilor) de intrare/ieșire, folosind pentru testare: vectori de test stocați și comparația completă a rezultatelor ieșirii.

6.1. Elemente fundamentale.

Generarea testelor este o problemă complexă cu multe aspecte de interacție. Cele mai importante sunt:

- costul GT;
- calitatea testelor generate;
- costul aplicării testelor;

Costul GT depinde de complexitatea metodei de GT. GTAleatoare (GTA) este un proces simplu ce implică doar o generare aleatoare a vectorilor de test. Totuși, pentru atingerea unei bune calități a testului - calitatea măsurată se ține prin acoperirea defectelor prin testul generat - avem nevoie de o multitudine mare de vectori de test generați aleator. Chiar dacă GT (și/să) este simplă, determinarea calității testului - spre exemplu, prin numărarea defectelor - poate fi un proces costisitor. Mai mult, un test mai lung (constituit dintr-o succesiune mai numeroasă) poate costa mai mult deoarece crește timpul experimentului de testare și necesarul de memorie al dispozitivului ce realizează experimental de testare (testorul).

GTA în general nu ia în considerare funcția sau structura circuitului ce urmează a fi testat. Spre deosebire de GTA, GT deterministic produce teste pornind de la un model al circuitului. Comparativ cu GTA, GTD este mult mai costisitoare, dar produce teste mai scurte și de calitate mai bună. GTD poate fi manuală sau automată. În continuare ne vom concentra asupra doar asupra GTD automate.

GTD poate fi orientată pe defect sau poate fi independentă de defect. În primul caz testele sunt generate pentru defecte specificate din universul de defecte (universul de defecte definit printr-un model explicit al defectelor). GTD independentă de defect nu ține seama de specificitatea unui defect întrucât individual.

Costul GTD depinde de complexitatea circuitului. Metode de reducere a complexității cu efecte asupra testării sunt grupate sub denumirea generică de : metode de proiectare pentru testabilitate.

Figura 6.1. creația schemei generale a unui sistem deterministic de GTD. Testele sunt generate în baza unui model al circuitului și pentru un model al defectului precizat.

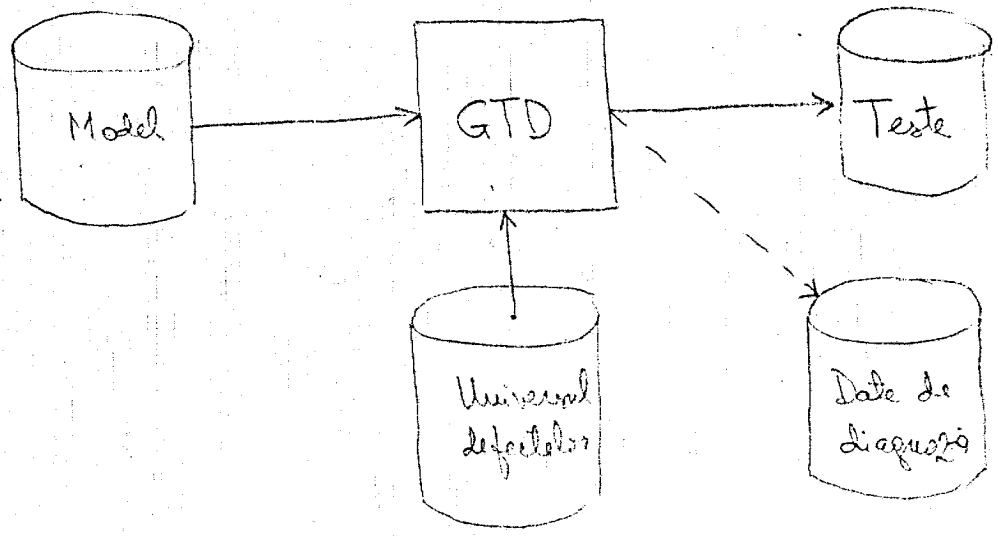


Figura 6.1 Sistem de generare a testelor deterministice.

Testele generate includ atât stimulii ce vor fi aplicați cât și răspunsul așteptat al circuitului corect (liber de defecte). Avuând GTD produce de asemenea date de diagnostic ce pot fi folosite pentru localizarea defectelor.

6.2. GTD pentru DBS în circuitele combinatoriale (CC). ③/12

În aceste secțiuni vom considera numai circuite combinatoriale la nivel de poarte cuprinse din poarte SI, SI-NU, SAU, SAU-NU & NU.

6.2.1. GTD orientată pe defecte.

• Circuite libere de ramificații.

Circuitele libere de ramificații vor fi folosite numai ca vehicul de introducere a principalelor concepte a GTD pentru circuite generale. Iei doi pași fundamentali în generarea unui test pentru un DBS. Linia l b-l-v (v fiind 0 sau 1) sunt:

- activarea (excitarea) defectului d ;
- propagarea erorii rezultată la o linie primară de ieșire (LPE).

Activarea defectului înseamnă poziționarea valorilor liniilor primare de intrare (LPI) astfel încât să se cauzeze (în circuitul liber de defecte) aducerea liniei l la v valoarea v' (valoarea opusă valorii b-cepului). Aceasta constituie o instanțiere a problemei

justificării unei linii, problemă ce tratează găsirea unei atribuiri a valorilor LPI a.l. să rezulte valoarea dorită pentru o anumită linie din circuit. Pentru a urmări propagarea erorii trebuie să considerăm valori atât în circuitul liber de defecte N cât și în circuitul defect N_d definit de defectul d în t_0 .

Valorile logice compozite ce reprezintă erorile - $1/0$ & $0/1$ - sunt tradițional notate prin simbolurile D & respectiv D' . Celelalte două valori compozite - $0/0$ & $1/1$ - sunt notate 0 & respectiv 1 . Orice operație logică dintre două valori compozite poate fi realizată prin procesarea separată a celor două valori:

Pre exemplu: $D + 0 = 0/1 + 0/0 = 0 + 0/1 = 0/1 = D'$. Acestor patru valori binare compozite adăugăm o a cincea valoare (x) ce reprezintă o valoare compozită nespecificată, adică orice valoare din mulțimea $\{0, 1, D, D'\}$. În practică operațiile logice cu valori compozite sunt definite prin tabele (a se vedea figura 6.2).

$x/y/z$	
0/0	0
1/1	1
1/0	D
0/1	D'

(a)

SI	0	1	D	D'	x
0	0	0	0	0	0
1	0	1	D	D'	x
D	0	D	D	0	x
D'	0	D'	0	D'	x
x	0	x	x	x	x

(b)

SAU	0	1	D	D'	x
0	0	1	D	D'	x
1	1	1	1	1	1
D	D	1	D	1	x
D'	D'	1	1	D'	x
x	x	1	x	x	x

(c)

Figura 6.2. Valori logice compozite si operatii cu variabile logice pentavalente.

Figura 6.3 descrie un algoritim de generare a unui test pentru l b-l-v. Sunt initializate la x toate valorile liniilor si apoi procedezam in cei doi pasi de baza, reprezentati de rutinele Justify si Propagate.

```

begin
  pune toate liniile la valoarea x
  Justify (l, v')
  if v = 0 then Propagate (l, D)
  else Propagate (l, D')
end

```

Figura 6.3 generarea testului pentru defectul l b-l-v intr-un circuit liber de ramificatii.

Justificarea unei linii (Figura 6.4) este un proces recursiv in care valoarea iesirii fiecarei porti este justificata de valorile intrasilor porti si astfel recursiv pona cand se ajunge la LPI. Sa consideram o porta (NAND) SI-NU cu k intrari. Exista o singura cale de justificare a unui 0 la iesire; in schimb se pot alege 2^k - 1 combinatii de intrare ce pot justifica o valoare 1 a iesirii.

(5) / 12

Cele mai simple cele ar fi atribuirea valorii 0 unei singure intrare (deci arbitrar) lăăsând celelalte intrari nespecificate. Aceasta corespunde alegerii unuia din cele k cuburi primitive în care aceasta poartă ia valoarea 1.

Justify (l , val)

begin

poziționează linia l la valoarea val;

l este ieșirea unei porți $*$;

c = valoarea de control a porții l ;

i = inversiunea porții l ;

$ival = val \oplus i$;

if ($ival = c'$)

then for every intrare j a porții l

Justify (j , $ival$);

else

begin

alege o intrare (j) a porții l ;

Justify (j , $ival$);

end

end

Figura 6.4 Justificarea unei linii într-un circuit liber de ramificații.

Propagarea unei erori către o LPE a circuitului necesită sensibilizarea unei căi unice de la l la o LPE. Fiecare poartă de pe această cale are exact o singură intrare sensibilizată la defect. Evident tehnica poziționează toate celelalte intrari la valori necontrolate pentru poartă respectivă.

Exemplul 6.1: Să generăm un test pentru defectul f b-l-o în circuitul din figura 6.6(a). Problema inițială sunt:

Justify (f , 1) și Propagate (f , 0). Justify (f , 1) este rezolvată

```

Propagate (l, err)
/* err is 0 or 1 */
begin
  l = err;
  if l este LPE then return
  k = fanoat(l);
  c = valoare-de-control(k);
  i = inversiune(k);
  for every intrare j a portii k altq decat l
    Justify (j, c');
  Propagate (k, err ⊕ i);
end

```

Figura 6.5 Propagarea erorii într-un circuit liber de ramificatii.

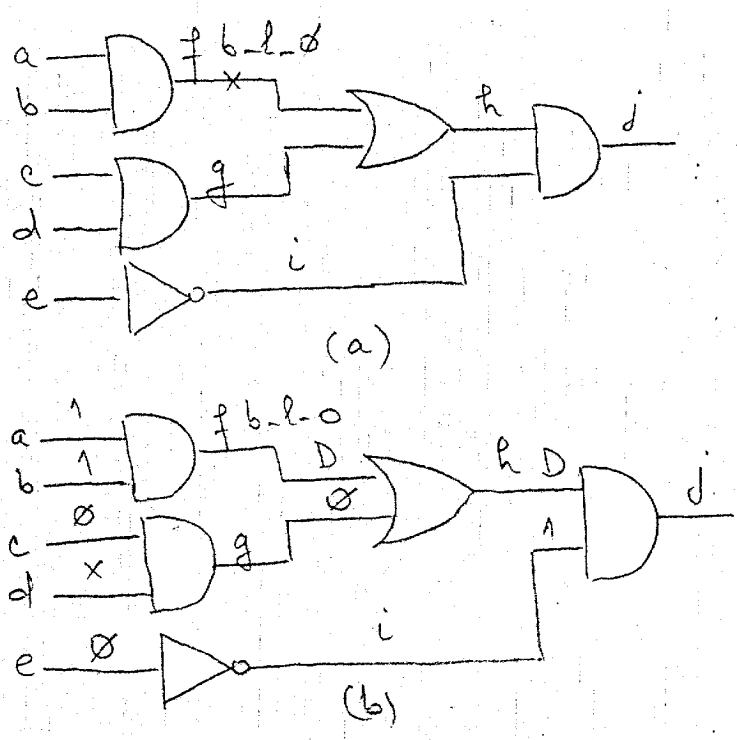


Figura 6.6.

prin $a = b = 1$. Propagarea (f, D) necesita Justify (g, 0);
 Propagarea (h, D). Rezolvam Justify (g, 0) prin alegerea
 unei intrari a portii g - sa zicem c - si punand-o la 0.
 Propagarea (h, D) conduce la Justify (i, 1) ceea ce conduce
 la $e = 0$. Acum eroarea ajunge la LPE j.

Figura 6.6 (b) arată valorile rezultante. Testul
general este 11×1 (d poate fi arbitrar 0 sau 1) \square

Este important de observat că într-un circuit liber de ramificații
fiecare problemă de justificare a unei linii poate fi rezolvată
independent de toate celelalte, deoarece mulțimile de LPI
ce sunt eventual poziționate (setele) pentru ca prin respectivele
atribuiri să satisfacă justificarea unor linii interioare
sunt mutual disjunctive unele față de celelalte.

• Circuite cu ramificații

Considerăm în continuare cazul general al circuitelor cu ramifi-
cții în comparație cu cazul particular anterior examinat.

În principiu trebuie să atingem aceleași scopuri de bază:

activarea defectului și propagarea erorii. Sau non activarea

defectului se traduce într-o problemă de justificare a unei

linii. O primă diferență cauzată de ramificații este aceea

că acum pot fi mai multe căi de propagare a unei erori

către o LPE. Dar o dată aleasă o cale reducem din nou

problema propagării erorii la un set de probleme de tipul

justificare-linie.

**
* Dificultatea fundamentală cauzată de ramificațiile reconvergente

este aceea că, în general, problemele de tipul justificare a

liniilor ce rezultă nu mai sunt independente.

Exemplul 6.2 Să considerăm circuitul redândant din figura 6.7

și defectul $G_1 = b-1$. Pentru a activa defectul trebuie să justificăm

$G_1 = 0$. Acum avem alegerea propagării erorii printr-o cale ce

trece prin G_5 sau prin G_6 . Să presupunem că am decis să

alegem prima variantă. Atunci avem de justificat $G_2 = 1$. Setul

rezultant de probleme - Justify($G_1, 0$) și Justify($G_2, 1$) - nu

pot fi soluționate simultan. Aceasta demonstrează că propagarea

erorii prin G_5 a fost greșită. Nu ne rămâne decât să încercăm

decizia cealaltă: propagarea erorii prin G_6 . Aceasta necesită

$G_4=1$, care este eventual soluționat de $c=1$ și $e=0$.
 Testul rezultat este $1112\emptyset$ \square

 


Figura 6.7

Acest exemplu arată că este necesar să se exploreze alternative pentru propagarea erorii. Dinulor, putem avea de succes variante diferite pentru justificarea liniilor.

Exemplul 6.3 Să considerăm defectul $b-l-1$ din circuitul desenat în Figura 6.8. Pentru a activă acest defect $h=\emptyset$.

Există o unică cale de propagare a erorii, și anume prin p și s . Pentru această avere nevoie de: $e=f=1$ și $q=r=1$. Valoarea $q=1$ poate fi justificată de $l=1$ sau de $k=1$.

Întâi să încercăm $l=1$. Aceasta conduce la $c=d=1$.

Totuși aceste două atribuiri împreună cu cea anterioară specificată $e=1$, ar implica $r=\emptyset$ ceea ce conduce la o inconsistență.

În consecință justificarea $q=1$ prin $l=1$ a fost incorectă. Deci avem de ales alternativă $k=1$ care implică $a=b=1$.

Acum rămâne numai problema de justificare a liniei $r=1$. Ori $m=1$ ori $n=1$ conduce la o soluție consistentă \square

 


Figura 6.8

Backtracking

S-a putut renunca faptul că în căutarea unei soluții de găsim a unui test apare un proces de decizie. Ori de câte ori există anumite alternative de justificare a unei linii sau de propagare a unei erori, alegem o alternativă și o încercăm. Dar procedând astfel putem alege o decizie care să conducă la o inconsistență (se folosește de asemenea termenul de contradicție sau conflict). În consecință în căutarea noastră după un test trebuie să folosim o strategie de backtracking, care să ne permită o explorare sistematică a spațiului complet al tuturor soluțiilor posibile și să putem recupera după decizii incorecte. Recuperarea implică restaurarea stării de calcul din starea dinaintea deciziei incorecte.

În mod uzual atribuiri realizate ca urmare a unei decizii determină unic (implică) alte valori. Procesul de calcul al acestor valori și verificarea consistenței acestora cu valori anterior determinate se numește implicatie.

Figura 6.9 arată modul în care au progresat valorile calculate pentru exemplul 6.3, făcând distincție între valorile rezultate din decizii și cele generate prin simplificare. Simplificările inițiale urmează din soluția unică a activării defectului și din problemele de propagare a erorii.

În majoritatea algoritmilor de backtracking trebuie să înregistrăm toate valorile atribuite ca rezultat al unei decizii pentru a avea posibilitatea ștergerii acestora de îndată ce decizia a condus la inconsistență.

În exemplul 6.3, toate valorile ca rezultate din decizia $l=1$ sunt șterse atunci când are loc backtracking-ul.

Decizii	Implicații	Observații
	$h=0$ $e=1$ $f=1$ $p=0$ $r=1$ $q=1$ $o=\emptyset$ $s=0$	Implicații inițiale
$l=1$	$c=1$ $d=1$ $m=\emptyset$ $n=\emptyset$ $r=\emptyset$	N. a justifiacă $q=1$ Contradicție!
$k=1$	$a=1$ $b=1$	N. a justifiacă $q=1$
$m=1$	$c=0$ $l=0$	N. a justifiacă $r=1$

Figura 6.9. Deciziile și implicațiile pentru exemplul 6.3.

Figura 6.10 schitează o schemă de algoritmul GTD cu backtracking. Problema inițială de rezolvat în general este unii test pentru defectul ℓ b-b-v constă din justificarea valorii v' pe linia ℓ și propagarea erorii din linia ℓ la o LPE. Ideia de bază este că repetând rezolvarea problemei direct, transformăm recursiv problema în subprobleme și încercăm să rezolvăm întâi aceste subprobleme. Soluționarea unei probleme poate avea drept rezultat SUCCES sau INSUCCES.

```

Solve(.)
begin
  if Implică și verifică() = INSUCCES then return INSUCCES;
  if (eroare la LPE and toate liniile sunt justificate)
    then return SUCCES;
  if (nici o eroare nu poate fi propagată la o LPE)
    then return INSUCCES;
  alege o problemă nerezolvată;
  repeat
    begin
      alege o cale neîncercată de soluționare a problemei;
      if Solve() = SUCCES then return SUCCES;
    end
  until toate căile de rezolvare ale problemei au fost încercate;
  return INSUCCES;
end

```

Figura 6.10 Schiță generală a unui algoritmul de GTD cu backtracking.

Întâi algoritmul tratează toate problemele ce au soluții unice și pot fi soluționate, în consecință, prin implicăție. Este cazul procedurii *implieacă-și-verifică*, care face de asemenea o verificare a consistenței. Procedura *Solve()* raportează **INSUCCES** dacă verificarea consistenței eșuează; în schimb și raportează **SUCCES** atunci când se atinge scopul dorit: amuna atunci când s-a propagat o eroare la o LPE și când toate problemele de justificare a nivelor au fost soluționate. Chiar și într-o stare consistentă algoritmul poate determina că nici o eroare nu poate fi propagată mai departe către o LPE și atunci nu are nici un rost să continue căutarea raportându-se **INSUCCES**.

Dacă *Solve* nu poate determina imediat **SUCCES** sau **INSUCCES** atunci alege o problemă curent nerezolvată. Aceasta poate fi ori o justificare de nivel ori o problemă de propagare a unei erori. În acest punct există amănute căi alternative de soluționare a problemei alese. Algoritmul selectează una dintre căi și încearcă să rezolve problema la următorul nivel de recursivitate. Procesul continuă până când se găsește o soluție sau toate alegerile posibile au eșuat. Dacă activarea inițială a lui *Solve* eșuează atunci algoritmul încearcă să genereze un text pentru defectul specificat.

Alegerea unei probleme nerezolvate pentru soluționare și selecția unei căi nerecuse de soluționare pot fi - în principiu - arbitrare. Adică, dacă defectul este detectabil vom genera un text pentru respectivul defect independent de ordinea în care problemele și soluțiile sunt abordate. Totuși procesul de alegere poate afecta în mare măsură eficiența algoritmului. Există câteva GTD ai căror algoritmi au structuri similare cu *Solve*.