



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI



Instrumente Structurale
2007-2013



Platformă de e-learning și curriculă e-content pentru învățământul superior tehnic

Proiectarea Logică

11. Sinteza circuitelor seceventiale complexe

SINTEZA CIRCUITELOR SECVENTIALE COMPLEXE

Pasul 1. *Înțelegerea problemei*

Un automat finit este deseori descris comportamental prin anumite specificații. Este important să puteți înțelege și aceste descrieri într-o manieră neambiguă. Pentru numărătoare, este suficient de simplu să enumerați secvențe. Pentru automate finite, încercați să dați câteva valori pentru intrări, pentru a fi sigur că înțelegeți condițiile în care sunt generate ieșirile.

Pasul 2. *Obținerea reprezentării abstracte a automatului*

Odată ce ați înțeles problema, trebuie să o transformați într-o formă ușor de manipulat de către procedurile de implementare a automatelor finite. Diagrama de stări este o posibilitate. Alte reprezentări include mașinile algoritmice și specificațiile în limbaje de descriere hardware.

Pasul 3. *Minimizarea numărului de stări*

Pasul 2 în care se obține reprezentarea abstractă, rezultă de multe ori în a avea prea multe stări. Anumite drumuri prin stările mașinii pot fi eliminate deoarece comportamentul intrărilor/ieșirilor poate fi echivalat de alte drumuri. Acest pas nu este necesar în proiectarea numărătoarelor simple.

Pasul 4. *Atribuirea stărilor*

La numărătoare, starea și ieșirea erau identice și nu am avut nevoie de codificarea unei anumite stări în mod particular. În general pentru automatele finite, acest lucru nu mai este valabil. Ieșirile sunt derivate din biții stocați în stările bistabilului (și din intrări) și o bună alegere a codificării stării duce de obicei la o implementare mai simplă.

Pasul 5. *Alegerea tipului bistabilului necesar implementării*

Acest pas este identic cu decizia din procedura de proiectare a numărătorului. Bistabili JK reduc numărul de porți, în defavoarea numărului de conexiuni. Bistabilii D simplifică procesul de implementare.

Pasul 6. *Implementarea automatului finit*

Etape finală este regăsită și în procedeul de proiectare al numărătoarelor. Folosirea ecuațiilor booleene sau a diagramei Karnaugh, produc minimizarea și implementarea.

În acest curs ne vom concentra pe primii 2 pași ai procesului de proiectare. Pașii de la 3 la 6 vor fi explicați într-un curs viitor.

Un automat simplu

Pentru a ilustra procedeul de proiectare, se va parcurge implementarea unui automat finit care controlează funcționarea unui automat.

Automatul eliberează un pahar de cafea după inserarea a 1,5 lei. Aparatul are un singur orificiu pentru monede și bancnote, acceptă numai monede 50 de bani și bancnote de 1 leu, câte una la o inserare. Un senzor mecanic indică dacă s-au introdus

50 de bani sau 1 leu. Ieșirea mașinii determină eliberarea unui singur pahar de cafea odată.

O ultimă specificație: Se va proiecta mașina astfel încât să nu dea restul. Un client ce va introduce 2 bancnote de 1 leu, va pierde 50 bani.

Înțelegerea problemei. Primul pas în proiectarea automatelor finite este să înțelegem cerințele problemei. Începem prin a desena o diagramă bloc pentru a înțelege intrările și ieșirile. Figura 9 este un bun exemplu în acest sens. Semnalul 0,50 este asertat pentru o perioadă de ceas când se introduce o monedă de 50 de bani. 1,0 este asertat când este introdusă o bancnotă de 1 leu. Automatul asertează *Cafea* pentru o perioadă de ceas când s-au adunat cel puțin 1,5 lei de la ultima inițializare (*Ini*).

 


Figura 9. Diagrama bloc pentru mașina de pahare cu cafea

Specificațiile pot să nu definească complet comportamentul mașinii. De exemplu, ce se întâmplă dacă cineva introduce o monedă de 1 ban? Sau, ce se întâmplă după ce paharul de cafea a fost eliberat clientului? Câteodată trebuie să facem anumite presupuneri. Pentru prima întrebare, se presupune că senzorul returnează orice monedă pe care nu o recunoaște, lăsând semnalele 0,50 și 1,0 neasertate. Pentru a doua întrebare, se presupune că automatul se re-inițializează singur după ce paharul de cafea este eliberat.

Reprezentarea abstractă Odată înțeles comportamentul, este timpul să transformăm specificațiile într-o reprezentare abstractă. Un mod corect de începere a acestui lucru este acela prin care se enumera secvențele posibile de intrări sau configurațiile sistemului. Acestea vor ajuta la definirea stărilor mașinii.

Pentru această problemă, nu este prea dificil să se enumere toate secvențele posibile de intrări ce duc la eliberarea paharului de cafea:

- 3 monede de 50 de bani în secvența : 0,50, 0,50, 0,50;
- 2 monede de 50 de bani și 1 bancnotă de 1 leu în secvența: 0,50, 0,50, 1,0;
- 1 monedă de 50 de bani și o bancnotă de 1 leu în secvența: 0,50, 1,0;
- 2 bancnote de 1 leu în secvența: 1,0, 1,0.

Aceste posibilități pot fi reprezentate printr-o diagramă de stări ca în fig. 10. De exemplu, automatul va trece prin stările S_0 , S_1 , S_3 , S_7 dacă secvența de intrări este 3 monede de 50 de bani.

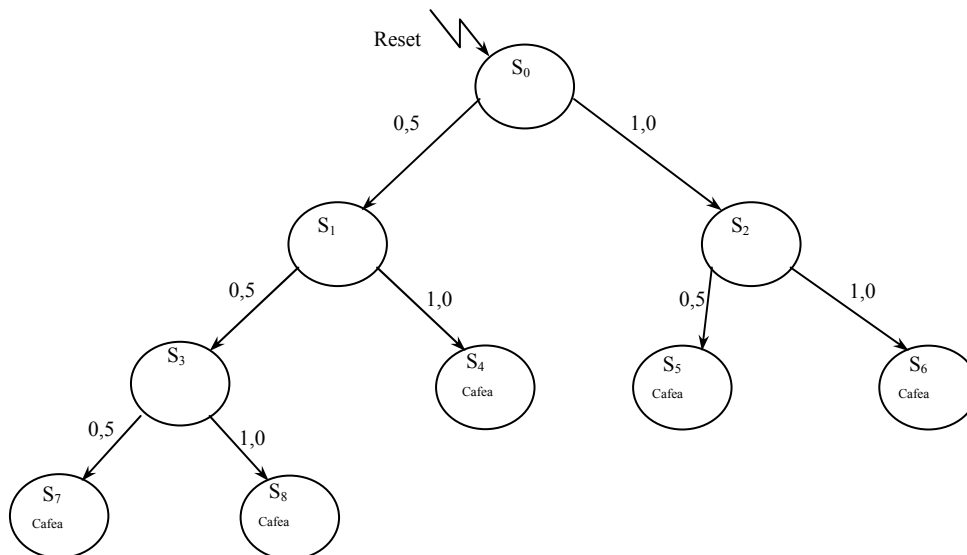


Figura 10. Diagrama stărilor pentru mașina de vândut cafea.

Pentru a păstra diagrama de stări simplă și lizibilă, se vor include numai tranzițiile care cauzează explicit schimbarea stării. De exemplu, în starea S_0 , dacă nici 0,5 și nici 1,0 nu sunt asertate, se presupune ca automatul rămâne în starea S_0 (specificația face să se presupună că 0,5 și 1,0 nu pot fi asertate în același timp). De asemenea, se include ieșirea *Cafea* numai în stările în care aceasta este *asertată* și se consideră implicit *neasertată* în celelalte.

Minimizarea numărului de stări Această reprezentare cu 9 stări nu este cea optimă posibilă. De exemplu, stările S_4 , S_5 , S_6 , S_8 au comportament identic și pot fi combinate într-o singură stare.

Pentru a reduce numărul de stări și mai mult, putem să gândim fiecare stare ca fiind suma acumulată până în acel punct. De exemplu nu ar trebui să conteze că la starea reprezentând 1.0 lei s-a ajuns cu 2 monede de 50 de bani sau cu o bancnotă având valoarea 1 leu.

Diagrama de stare ce rezultă este reprezentată în fig. 11. Putem reprezenta comportamentul cu numai 4 stări, comparativ cu 9, care erau în fig. 10. De asemenea, o altă utilitate a reprezentării minimale poate fi observată la tranziția din starea 1,0 lei la starea 1,5 lei. Se interpretează notația “ND” asociată acestei tranziții ca fiind “se trece în starea 1,5 lei dacă N sau D sunt asertate”.

 


Figura 11. Diagrama minimizată a stărilor.

În următorul capitol, vom examina metodele formale de găsire a diagramei de stări minimale. Procesul de minimizare a diagramei asociate automatului se numește minimizarea numărului de stări.

Codificarea stărilor În acest moment avem un automat finit, cu număr minim de stări, dar încă la un nivel simbolic. Se remarcă în figura 12 tabelul tranzițiilor de stare. Următoarea etapă este *codificarea*.

Modul de codificare al stărilor poate avea un efect important asupra “*volumului*” de circuite necesar implementării automatului. Un mod natural de codificare ar fi cel cu 2 biți: starea 0 lei ca fiind 00, starea 50 bani ca fiind 01, starea corespunzătoare valorii 1,0 lei ca fiind 10, și starea aferentă valorii 1,5 lei ca fiind 11. O codificare mai puțin evidentă ar putea duce la o configurație hardware mai simplă. Tabelul tranzițiilor de stări codificate este reprezentat în figura 13.

Starea curentă	Intrări		Starea următoare	Ieșire
	D	N		Cafea
0 lei	0	0	0 lei	0
	0	1	50 bani	0
	1	0	1,0 leu	0
	1	1	X	X
50 bani	0	0	50 bani	0
	0	1	1,0 leu	0
	1	0	1,5 lei	0
	1	1	X	X
1,0 lei	0	0	1,0 leu	0
	0	1	1,5 lei	0
	1	0	1,5 lei	0
	1	1	X	X
1,5 lei	X	X	1,5 lei	1

Figura 12. Tabelul tranzițiilor de stare.

Starea curentă		Intrări		Starea următoare		Ieșire
Q ₁	Q ₀	D	N	D ₁	D ₀	Cafea
0	0	0	0	0	0	0
		0	1	0	1	0
		1	0	1	0	0
		1	1	X	X	X
0	1	0	0	0	1	0
		0	1	1	0	0
		1	0	1	1	0
		1	1	X	X	X
1	0	0	0	1	0	0
		0	1	1	1	0
		1	0	1	1	0
		1	1	X	X	X
1	1	X	X	1	1	1
				1	1	1
				1	1	1
				X	X	X


Figura13. Tabelul tranzițiilor stărilor codificate.

Implementarea Următorul pas este implementarea tabelului tranzițiilor de stare după alegerea prealabilă a elementelor de memorie, stocare. Se va urmări implementarea cu ajutorul bistabililor *JK* și *D*. Diagramele Karnaugh pentru implementare cu bistabili *D* sunt reprezentate în figura 14. Au fost completate direct din tabelul stărilor codificate. Ecuțiile de minimizare pentru intrările și ieșirea circuitului sunt:

$$D_1 = Q_1 + D + Q_0 * N$$

$$D_0 = N * \bar{Q}_0 + Q_0 * \bar{N} + Q_1 * N + Q_1 * D$$

$$CAFEA = Q_1 * Q_0$$

 

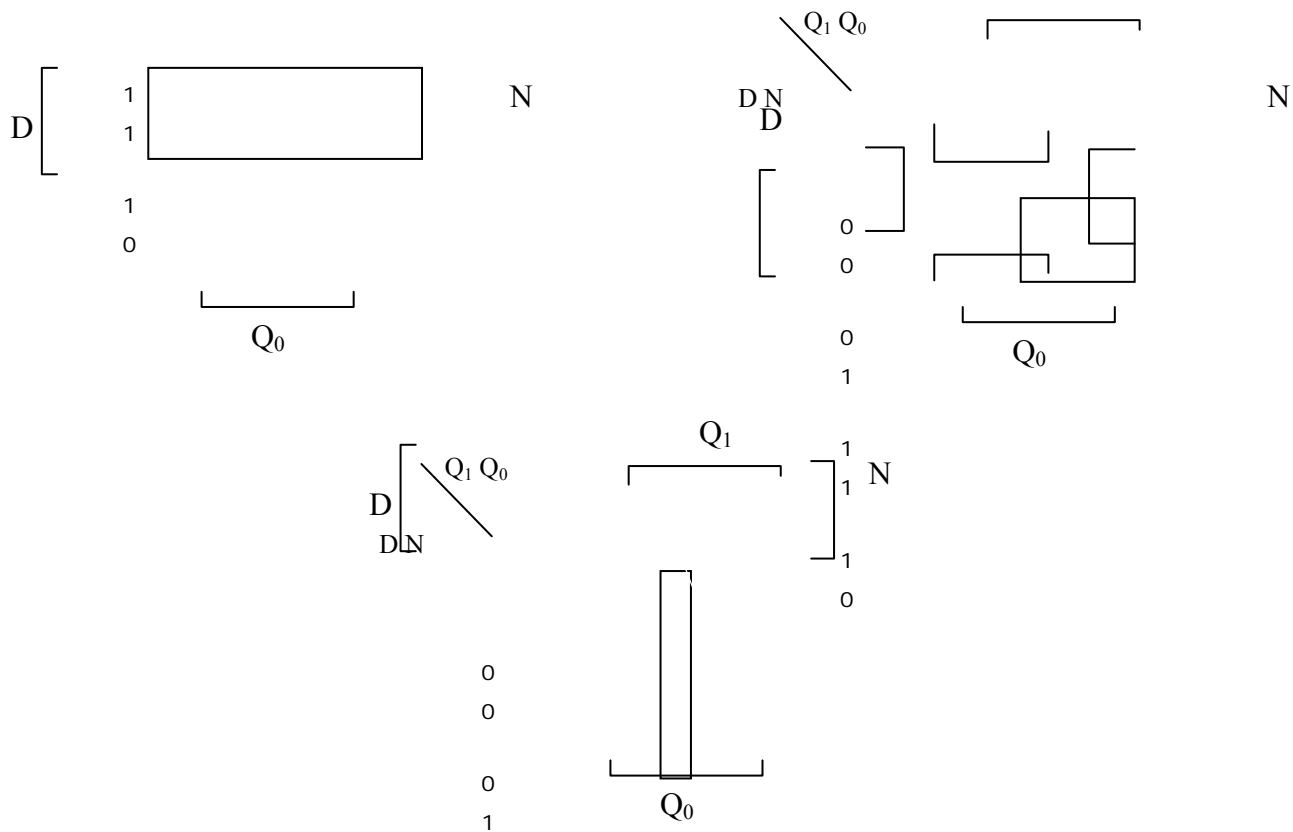


Figura 14. *Diagramele bistabili D.*

Karnaugh pentru

Logica
reprezentată în figura
și 2 bistabili.

implementării este
15. Se utilizează 8 porți

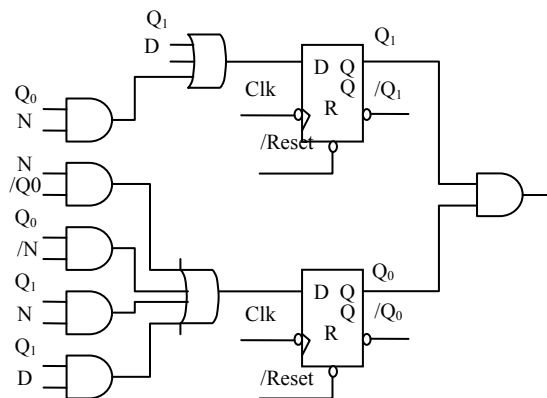



Figura 15. *Logica implementării cu bistabili D.*

Pentru a implementa automatul cu bistabili *JK*, trebuie să se refacă funcțiile de tranziție de stare. Tabelul refăcut al tranzițiilor de stare pentru implementarea cu bistabili *JK* este reprezentat mai jos. Ecuațiile minimizate arată astfel:

$$\begin{aligned}
 J_1 &= D + Q_0 * N & K_1 &= 0 \\
 J_0 &= \bar{Q}_0 * N + Q_1 * D & K_0 &= \bar{Q}_1 * N
 \end{aligned}
 \tag{17}$$

Figura 18 reprezintă logica implementării utilizând bistabili JK. Se observă reducerea numărului de circuite: 7 porți și 2 bistabili

Starea curentă		Intrări		Starea următoare		J_1	K_1	J_0	K_0
Q_1	Q_0	D	N	D_1	D_0				
0	0	0	0	0	0	0	X	0	X
		0	1	0	1	0	X	1	X
		1	0	1	0	1	X	0	X
		1	1	X	X	X	X	X	X
0	1	0	0	0	1	0	X	X	0
		0	1	1	0	1	X	X	1
		1	0	1	1	1	X	X	0
		1	1	X	X	X	X	X	X
1	0	0	0	1	0	X	0	0	X
		0	1	1	1	X	0	1	X
		1	0	1	1	X	0	1	X
		1	1	X	X	X	X	X	X
1	1	0	0	1	1	X	0	X	0
		0	1	1	1	X	0	X	0
		1	0	1	1	X	0	X	0
		1	1	X	X	X	X	X	X

 

DN

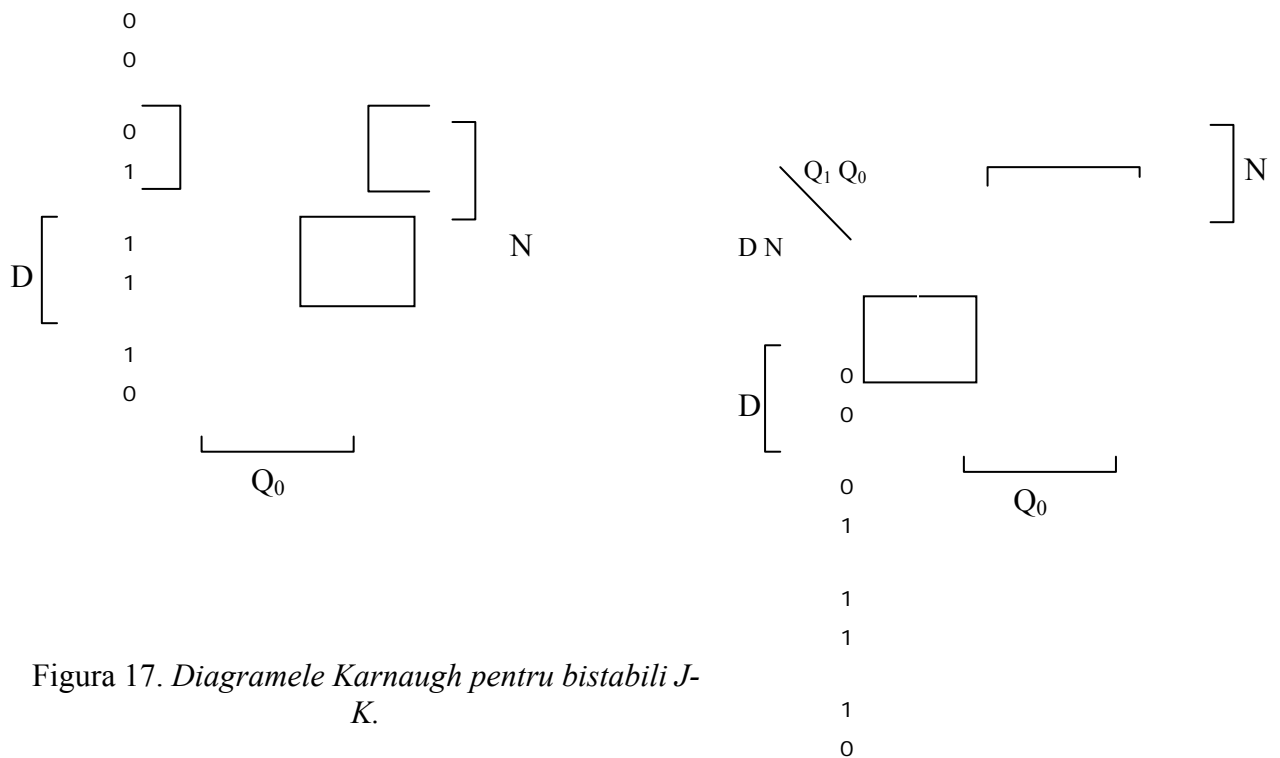


Figura 17. Diagramele Karnaugh pentru bistabili J-K.

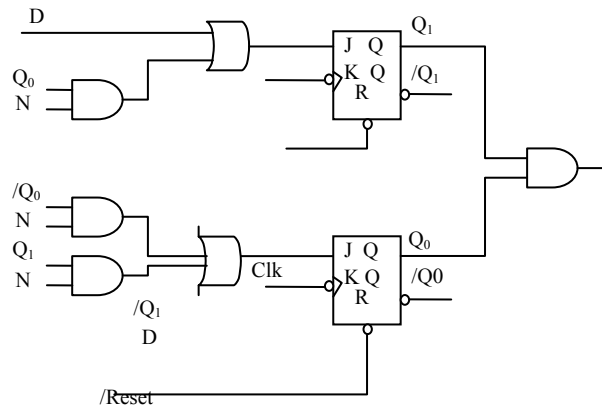


Figura 18. Logica implementării cu bistabili J-K.

Concluzii. S-a descris pe scurt procesul de proiectare al automatului finit și a fost ilustrat cu ajutorul unui automat simplu. Începând cu considerarea cerințelor, s-a descris automatul într-un mod formal. În acest caz s-au folosit diagramele de stări.

Cum există mai mult decât o diagramă care să conducă la același comportament intrare/ieșire este important să se găsească o descriere cu cât mai puține stări. Acest lucru reduce de obicei complexitatea implementării automatului finit. De exemplu, diagrama de stare din fig. 10 conține 9 stări și necesită 4 bistabili pentru implementare. Diagrama minimizată din fig. 11 are 4 stări și poate fi implementată cu numai 2 bistabili.

Odată ce s-a obținut o descriere minimală, următorul pas este găsirea codificării potrivite a stărilor. Alegerea potrivită poate reduce logica implementării pentru funcțiile de ieșire. În exemplu nostru s-a folosit o codificare evidentă.

Ultimul pas este alegerea tipului de bistabili pentru registrul de stare. În exemplul considerat, implementarea cu bistabili D a fost mai ușor de realizat din punct de vedere al calculelor necesare. Nu a fost nevoie să se refacă diagramele corespunzătoare intrărilor, dar s-au folosit mai multe porți decât la implementarea cu bistabile JK .