



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI



Instrumente Structurale
2007-2013



Platformă de e-learning și curriculum e-content pentru învățământul superior tehnic

Testarea Sistemelor

11. GAT pentru blocaje simple în circuite combinaționale

GENERAREA AUTOMATĂ A TESTELOR PENTRU DEFECTELE BLOCAJE SIMPLE DIN CIRCUITELE COMBINAȚIONALE

În cele ce urmează vor fi considerate metodele de generare a testelor pentru defecte blocaje simple. Procesul de generare al testelor depinde în primul rând de tipul de experiment de testare pentru care sunt generați vectorii de test.

Toate considerațiile ce urmează sunt dedicate unei testări off-line, la nivelul pinilor de intrare-ieșire, folosind pentru testare vectori de test stocați. Decizia detecției unui defect are loc prin comparația completă a rezultatelor ieșirii circuitului testat în raport cu cel etalon. Se presupune că atât la pinii de intrare ai circuitului testat cât și la bornele celui etalon se aplică aceleași valori, atunci când se face testarea

Elemente fundamentale

Generarea testelor este o problemă complexă cu multe aspecte de interacțiune. Cele mai importante sunt:

- costul generării testelor;
- calitatea testelor generate;
- costul aplicării testelor.

Costul generării testelor depinde de complexitatea metodei de generare. Generarea testelor aleatoare (GTA) este un proces simplu care implică doar o generare aleatoare a vectorilor de test. Totuși, pentru atingerea unei bune calități a testului - calitate apreciată prin acoperirea defectelor - este nevoie de un set mai mare de vectori de test generați aleator.

Chiar dacă generarea testelor poate fi mai simplă, determinarea calității testului, prin simularea defectelor, spre exemplu, poate fi un proces costisitor.

Mai mult, un test mai bogat (constituit dintr-o secvență mai numeroasă de vectori de test poate costa mai mult deoarece crește timpul de testare și volumul de memorie al dispozitivului care implementează testarea.

Generarea aleatoare a testelor, în general, nu ia în considerație funcția sau structura circuitului ce urmează a fi testat. Spre deosebire de aceasta, generarea deterministică a testelor produce teste pornind de la un model al circuitului. Comparativ cu generarea aleatoare, generarea deterministică este mult mai costisitoare, dar produce teste mai scurte și de calitate mai bună, în general. Generarea deterministică a testelor poate fi realizată manual (pentru circuite cu complexitate mică) sau automat. În continuare se vor aborda metodele de generare deterministică automată a testelor.

Generarea deterministică a testelor poate fi orientată spre defect sau poate fi independentă de defect. În primul caz testele sunt generate pentru defecte specificate din universul de defecte (universul de defecte definit printr-un model explicit al defectelor). Generarea deterministică a testelor independentă de defect nu ține seama de specificitatea unui defect țintă anume, individual.

Costul generării deterministice a testelor depinde de complexitatea circuitului.

Metodele de reducere a complexității circuitelor vizând modalități mai simple de testare sunt grupate sub denumirea generică de metode de proiectare pentru testabilitate.

Figura 1 prezintă schema generală a unui sistem de generarea deterministică a testelor. Testele sunt generate în baza unui model al circuitului și pentru un model al defectului precizat.

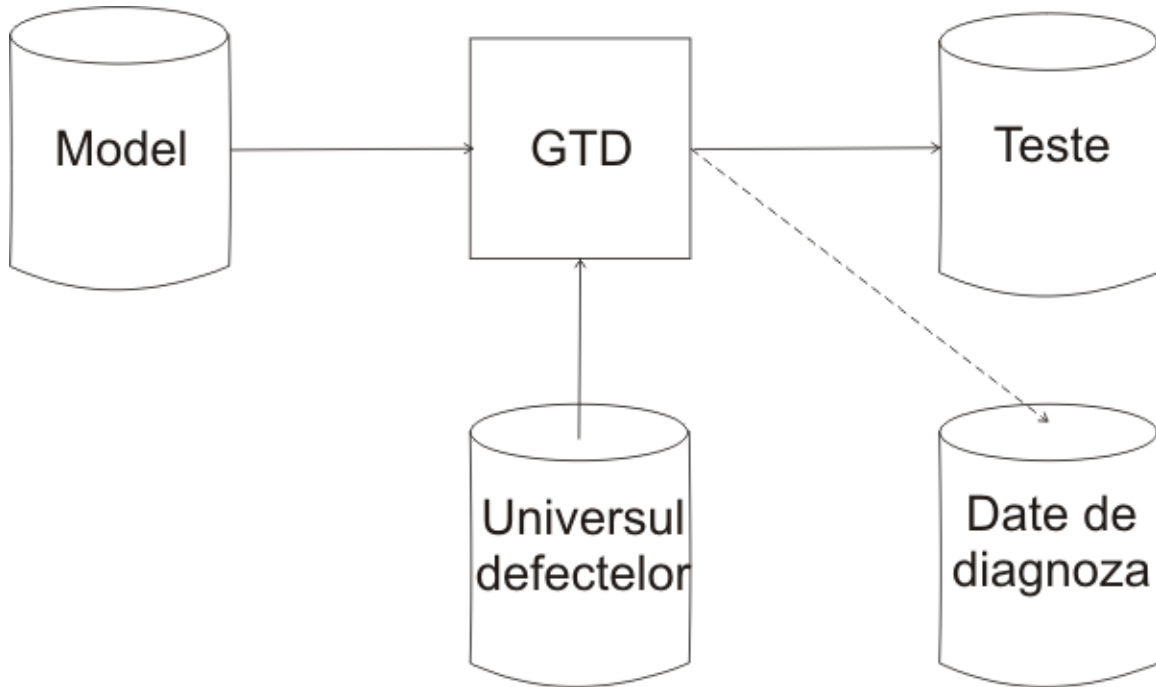


Figura 1. Generarea deterministică a testelor.

Testele determinate includ atât stimulii ce vor fi aplicați circuitului testat cât și răspunsul așteptat al circuitului corect funcțional, etalonul. Anumite generatoare deterministice de testelor produc și date de diagnoză ce pot fi folosite pentru localizarea defectelor.

Generarea testelor pentru circuitele combinaționale

În această secțiune se vor considera circuite combinaționale compuse din porți elementare ȘI, ȘI-NU, SAU, SAU-NU și NU. Pentru ilustrarea principalelor categorii de concepte se vor aborda, pentru început, circuitele fără ramificații.

Circuitele combinaționale fără ramificații

Cei doi pași fundamentali în generarea unui test pentru defectul blocaj al liniei w $b-l-v$ (unde v are valoarea 0 sau 1) sunt:

- activarea (excitarea) defectului,
- propagarea erorii rezultate la una dintre liniile primare de ieșire (LPE)

Activarea defectului înseamnă poziționarea valorilor liniilor primare de intrare (LPI) astfel încât să se cauzeze (în circuitul liber de defecte) aducerea liniei w la valoarea v' (valoare opusă valorii blocajului).

Aceasta constituie o instanțiere a problemei *justificării unei linii*, problemă ce tratează găsirea unei atribuiri a valorilor liniilor primare de intrare astfel încât să rezulte valoarea

dorită pentru o anumită linie din circuit. Pentru a urmări propagarea erorii trebuie să considerăm valori atât în circuitul liber de efecte N cât și în circuitul defect N_f definit de defectul țintă.

Valorile logice compozite care reprezintă erorile - 1/0 și 0/1 - sunt tradițional notate prin simbolurile D și respectiv D' . În scrierea 1/0 se înțelege valoarea aceleiași linii dar în circuitul etalon (1) și respectiv în circuitul defect (0)

Celelalte două valori compozite - 0/0 și 1/1 - sunt notate 0 și respectiv 1.

Orice operație logică dintre două valori compozite poate fi realizată prin procesarea separată a celor două valori.

Astfel:

$$D' + 0 = 0/1 + 0/0 = (0 + 0) / (1 + 0) = 0/1 = D'$$

Acestor patru valori binare compozite se adăugă o a cincea valoare (x) care reprezintă o valoare compozită nespecificată, cu alte cuvinte oricare valoare din mulțimea $\{0, 1, D, D'\}$. În practică operațiile logice cu valori compozite sunt definite prin tabele (figura 2).

ȘI	0	1	D	D'	x
0	0	0	0	0	0
1	0	1	D	D'	x
D	0	D	D	0	x
D'	0	D'	0	D'	x
x	0	x	x	x	x

(a) Operatorul ȘI extins.

SAU	0	1	D	D'	x
0	0	1	D	D'	x
1	1	1	1	1	x
D	D	1	D	1	x
D'	D'	1	1	D'	x
x	x	1	x	x	x

(b) Operatorul SAU extins.

Figura 2. Operatorii ȘI și SAU extinși peste mulțimea de valori $\{0, 1, D, X\}$.

În figura 3 este descris un algoritm de generare a unui test pentru w : $b-l-v$. Sunt inițializate în valoarea x toate liniile din circuit și apoi procedează în cei doi pași de bază, reprezentați de rutinele Justify și Propagate.

```

begin
    toate liniile din circuit au valoarea x
    Justify (w, v')
    if v = 0 then Propagate (w, D)
    else Propagate (w, D')
end
    
```

Figura 3 generarea testului pentru defectul l : $b-l-v$ într-un circuit fără ramificații.

Justificarea unei linii (Figura 4) este un proces recursiv în care valoarea ieșirii fiecărei porți este justificată de valorile intrărilor porții și astfel recursiv până se ajunge la o linie primară de intrare. Se consideră o poartă ȘI-NU cu k intrări. Există o singură cale de justificare a unei valori 0 a liniei de ieșire; în schimb se pot alege 2^k-1 combinații de intrare ce pot justifica o valoare 1 a ieșirii.

Cea mai simplă cale ar fi atribuirea valorii 0 unei singure linii de intrare (aleasă arbitrar) lăsând celelalte intrări nespecificate. Aceasta corespunde alegerii unuia din cele k cuburi primitive în care această poartă ia valoarea 1.

```

Justify (w, val)
begin
    poziționează linia w la valoarea val;
    /* l este ieșirea unei porți */
    c = valoarea de control a porții w;
    i = inversiunea porții w;
    inval = val ⊕ i;
    if (inval = c ')
        then for every intrare j a porții w
            Justify (j, inval);
else
    begin
        alege o intrare (j) a porții w;
        Justify (j, inval);
    end
end
end

```

Figura 4. Justificarea valorii unei linii dintr-un circuit combinațional fără ramificații.

Propagarea unei erori către o linie primară de ieșire a circuitului necesită *senzitivizarea* unei căi unice de la *w* la o linie primară de ieșire. Fiecare poartă de pe această cale are exact o singură intrare *senzitivă* la defect. Evident trebuie să poziționeze toate celelalte intrări la valori *non-control* pentru poarta respectivă.


Exemplul 1: Generarea unui test pentru defectul *f b-l-0* în circuitul din figura 6 (a). Problemele inițiale sunt: Justify (*f*, 1) și Propagate (*f*, D). Justify (*f*, 1) este rezolvată.

```


Propagate (l, err)
/* err is D or D' */
begin
    w = err;
    if w este LPE then return
    k = forcount (w);
    c =valoarea_de_control (k);
    i = inversiune (k);
    for every intrare j a porții k alta decât l
        Justify (j, c ');
        Propagate (k, err ⊕ i);
end
end

```

Figura 5. Propagarea erorii într-un circuit fără ramificații.

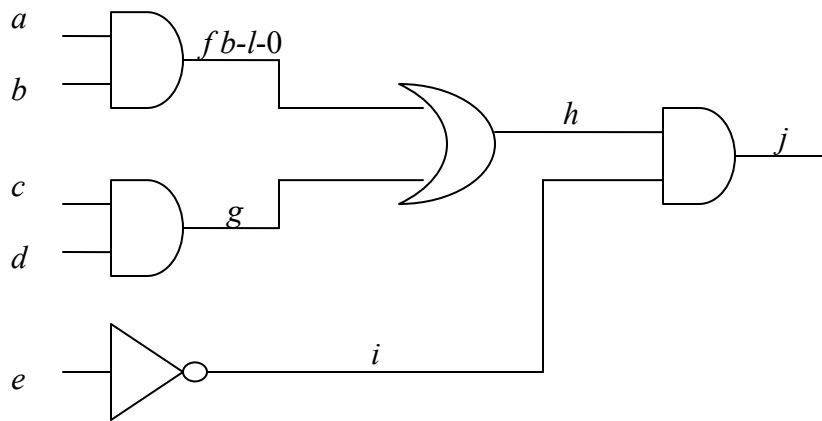

a)

 

b)

Figura 6

Prin $a = b = 1$ Propagate (f, D) necesită Justify ($g, 0$) și Propagate (h, D). Se rezolvă Justify ($g, 0$) prin alegerea unei intrări a porții g – poate fi c - și se poziționează în 0. Propagate (h, D) conduce la Justify ($i, 1$) ceea ce conduce la $e = 0$. Acum eroarea ajunge la LPE j .

Figura 6.b arată valorile rezultante. Testul generat este $110x0$ (x poate fi arbitrar 0 sau 1). Este important de observat că într-un circuit liber de ramificații fiecare problemă de justificare a unei linii poate fi rezolvată independent de toate celelalte, deoarece mulțimile de LPI ce sunt eventual poziționate (setate) pentru ca prin respectivele atribuiri să satisfacă justificarea unor linii interioare sunt mutual disjuncte unele față de celelalte.

Circuitele combinaționale cu ramificații

Se consideră în continuare cazul general al circuitelor cu ramificații în comparație cu cazul particular anterior examinat. În principiu trebuie atinse aceleași scopuri de bază: activarea defectului și propagarea erorii.

Din nou activarea defectului se traduce într-o problemă de justificare a unei linii. O primă diferență cauzată de ramificații este aceea că acum pot fi mai multe căi de propagare a unei erori către o LPE. Dar o dată aleasă o cale reducem din nou problema propagării erorii la un set de probleme de tipul justificare-linie.

Dificultatea fundamentală cauzată de ramificațiile neconvergente este aceea că, în general, probleme de tipul justificare a liniilor ce rezultă nu mai sunt independente.

Exemplul 2: Să considerăm iredundant din figura 7 și defectul G_1 : $b-l-1$. Pentru a activa defectul trebuie să justificăm $G_1 = 0$. Acum există alegerea propagării erorii printr-o cale ce trece prin G_5 sau prin G_6 . Să presupunem că s-a decis să se aleagă prima variantă. Atunci este de justificat $G_2 = 1$. Setul rezultat de probleme - Justify ($G_1, 0$) și Justify ($G_2, 1$) - nu pot fi soluționate simultan. Aceasta demonstrează că propagarea erorii prin G_5 a fost greșită. Nu ne rămâne decât să încercăm decizia cealaltă: propagarea erorii prin G_6 . Aceasta necesită $G_4 = 1$, care este eventual soluționat de $c = 1$ și $c = 0$. Testul rezultat este $111x0$.

 


Figura 7.

Acest exemplu arată că este necesar să se exploreze alternative pentru propagarea erorii. Similar, se pot încerca variante diferite pentru justificarea liniilor.

Exemplul 3: Se consideră defectul h : $b-l-1$ din circuitul desenat în figura 8. Pentru a activa acest defect $h=0$. Există o unică cale de propagare a erorii, și anume prin p și s . Pentru aceasta e nevoie de: $e = f = 1$ și $q = r = 1$. Valoarea $q=1$ poate fi justificată de $l =$

1 sau de $k = 1$. Întâi se încearcă $l = 1$. Aceasta conduce la $c = d = 1$. Totuși aceste două atribuiri împreună cu cea anterior specificată $e = 1$, ar implica $r = 0$, ceea ce conduce la o inconsistență. În consecință justificarea $q = 1$ prin $l = 1$ a fost incorectă. Deci e de ales alternativa $k = 1$ care implică $a = b = 1$. Acum rămâne numai problema de justificare a liniei $r = 1$. Fie $m = 1$, fie $n = 1$ conduce la o soluție consistentă.

 


Figura 8.

Backtracking

S-a putut remarca faptul că în căutarea unei soluții de găsim a unui test apare un proces de decizie. Ori de câte ori există anumite alternative de justificare a unei linii sau de propagare a unei erori, se alege o alternativă și aceasta e încercată. Dar procedând astfel se poate alege o decizie care să conducă la o inconsistență (se folosește de asemenea termenul de contradicție sau conflict). În consecință în procesul de căutare după un test trebuie folosită o strategie de *backtracking*, care să permită o explorare sistematică a spațiului complet al tuturor soluțiilor și să se poată recupera anumite decizii incorecte. Recuperarea implică restaurarea stării de calcul din starea dinaintea deciziei incorecte.

În mod uzual atribuiri realizate ca urmare a unei decizii determină unic (implică) alte valori. Procesul de calcul al acestor valori și verificarea consistenței acestora cu valori anterior determinate se numește *implicație*.

Figura 9 arată modul în care au progresat valorile calculate pentru exemplul 3, făcând distincție între valorile rezultate din decizii și cele generate prin implicație. Implicațiile inițiale urmează din soluția unică a activării defectului și din problemele de propagare a erorii.

În majoritatea algoritmilor de *backtracking* trebuie să se înregistreze toate valorile atribuite ca rezultat al unei decizii pentru a avea posibilitatea ștergerii acestora de îndată ce decizia a condus la o inconsistență. În exemplul 3 toate valorile ce rezultă din decizia $l = 1$ sunt șterse, atunci când are loc *backtracking*-ul.

Decizii	Implicații	Observații
	$h = D'$ $e = 1$ $f = 1$ $p = D'$ $r = 1$ $q = 1$ $o = 0$ $s = D'$	<i>Implicații inițiale</i>
$l = 1$	$c = 1$ $d = 1$ $m = 0$ $n = 0$ $r = 0$	<i>Pentru a justifica $q = 1$</i> <i>Contradicție!</i>
$k = 1$	$a = 1$ $b = 1$	<i>Pentru a justifica $q = 1$</i>
$n = 1$	$c = 0$ $l = 0$	<i>Pentru a justifica $r = 1$</i>

Figura 9. Deciziile și implicațiile pentru exemplul 3.

Figura 10 schițează o schemă de algoritm GTD cu *backtracking*. Problema inițială de rezolvat în generarea unui test pentru defectul l b - l - v constă din justificarea valorii v pe linia l și propagarea erorii din linia l la o LPE. Ideea de bază este că neputând rezolva problema direct, se transformă recursiv problema în subprobleme și se încearcă soluționarea întâi a acestor sub-probleme. Soluționarea unei probleme poate avea drept rezultat SUCCES sau INSUCCES.

```

Solve(.)
begin
    if Implică-și-verifică()=INSUCCES then return INSUCCES;
    if (eroare la LPE & toate liniile sunt justificate)
        then return SUCCES;
    if (nici o eroare nu poate fi propagată la o LPE)
        then return INSUCCES;
    alege o problemă nerezolvată;
    repeat
        begin
            alege o cale neîncercată de soluționare a
            problemei;
            if Solve()=SUCCES than return SUCCES;
        end;
    until toate căile de rezolvare ale problemei au fost încercate;
    return INSUCCES;
end;

```

Figura 6.10 Schița generală a unui algoritm de GTD cu backtracking.

Întâi algoritmul tratează toate problemele ce au soluții unice și pot fi soluționate, în consecință, prin implicație. Este cazul procedurii Implică-și-verifică, care face de asemenea o verificare a consistenței. Procedura Solve() raportează INSUCCES

dacă verificarea consistenți eșuează; în schimb, se raportează SUCCES atunci când se atinge scopul dorit: anume atunci când s-a propagat o eroare la o LPE și când toate problemele de justificare a liniilor au fost soluționate. Chiar și într-o stare consistentă algoritmul poate determina că nici o eroare nu poate fi propagată mai departe către o LPE și atunci nu are nici un rost să se continue căutarea raportându-se INSUCCES.

Dacă Solve nu poate determina imediat SUCCES sau INSUCCES atunci alege o problemă curent nerezolvată. Aceasta poate fi ori o justificare de linie ori o problemă de propagare a unei erori. În acest punct există anumite căi alternative de soluționare a problemei alese. Algoritmul selecționează una dintre căi și încearcă să rezolve problema la următorul nivel de recursivitate.

Procesul continuă până când se găsește o soluție sau toate alegerile posibile au falat. Dacă activarea inițială a lui Solve eșuează atunci algoritmul încetează să genereze un test pentru defectul specificat.

Alegerea unei probleme nerezolvate pentru soluționare și selecția unei căi neîncercate de soluționare pot fi - în principiu - arbitrare. Adică, dacă defectul este detectabil vom genera un test pentru respectivul defect independent de ordinea în care problemele și soluțiile sunt abordate. Totuși, procesul de alegere poate afecta în mare măsură eficiența algoritmului. Există câteva GTD ai căror algoritmi au structura similară cu Solve.