

# ARHITECTURA CALCULATOARELOR 2003/2004

## CURSUL 9

### 3.3 Intrare/Ieșire


După cum am spus la începutul acestui capitol, un sistem de calcul are trei componente majore:

- 1) UCP – Central Processing Unit – unitatea centrală de prelucrare a datelor,
- 2) Memoriile - primară și secundară
- 3) Echipamentele de Intrare / Ieșire cum sunt, de exemplu, imprimantele, scannere (dispozitive ce transforma o imagine de pe hârtie în valori numerice, modemuri (dispozitive ce permit transmiterea la distanțe mari a datelor).

#### 3.3.1 Magistrale

Fizic, majoritatea calculatoarelor personale și stațiile de lucru au o structură cunoscută. Aranjamentul obișnuit este o cutie de metal cu o placă mare de circuit imprimat în partea de jos, numită placă de bază, motherboard. Placa de baza conține cipul UCP, câteva sloturi pentru soclurile de memorie (DIMM-uri de exemplu) și socluri pentru alte cipuri. Deasemenea există o magistrală, trasee efectiv imprimate pe cablaj, iar în lungul ei sloturi în care pot fi introduși conectorii plăcilor I/O suplimentare. Unele plăci de bază au două tipuri de magistrale, inclusiv una de viteză mai mică pentru compatibilitatea cu plăcile I/O mai vechi și mai lente. Structura logică a unui calculator simplu este prezentată în figura 3.4:

Această structură are o singură magistrală folosită să lege CPU, memoria și dispozitivele intrare/ieșire; majoritatea sistemelor au două sau mai multe magistrale. Fiecare dispozitiv I/O este alcătuit din două părți: una conținând majoritatea electronicii, numit controler, și alta conținând dispozitivul de I/O însuși, un exemplu de dispozitiv este un disc. Controlerul este în mod obișnuit conținut de o placă cuplată într-un slot liber, excepție făcând controlerele care nu sunt optionale, ca urmare sunt plasate pe placa de bază.

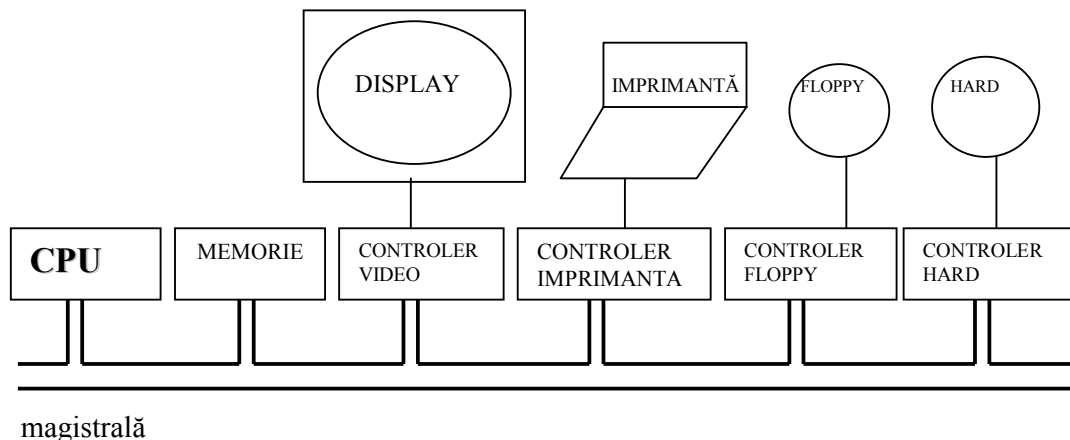

**Figura 3.4** Structura logică a unui sistem de calcul

Din punct de vedere al sistemului gazdă, controlerul este “văzut” cu ajutorul unui program specializat numit driver. Driver-ul controlează dialogul dintre calculator, care lucrează cu periferice virtuale și care folosește ordine generice, și periferic, care primește ordine particulare specifice.

Chiar dacă monitorul nu este o opțiune, controlerul video este uneori plasat pe o placă separată de placa de bază, pentru a permite utilizatorului să aleagă între plăci cu sau fără acceleratoare, memorie în plus și așa mai departe. Controlerul este conectat la dispozitivul său cu un cablu atașat la un conector pe spatele cutiei.

Funcția unui controler este de a verifica dispozitivul său de I/O și a menține accesul la magistrală pentru el, când un program vrea date pe disc, de exemplu, trimite o comandă controlerului discului, care apoi emite comenzi de căutare a poziției (seek) și alte comenzi specifice către dispozitiv. Când pista și sectorul corecte au fost găsite, dispozitivul începe să scoată datele ca un flux în serie de biți către controler. Este treaba controlerului de a sparge lanțul de biți în unități și să scrie fiecare unitate în memorie așa cum a fost asamblată. O unitate tipică este formată din unul sau mai multe cuvinte. Un controler care citește sau scrie informație din și în memorie fără implicarea CPU se spune că realizează Direct Memory Acces, mai bine cunoscut prin acronimul său DMA. Când transferul este complet, controlerul produce o întrerupere, forțând CPU să suspende funcționarea programului curent și să lanseze o procedură specială numită, interrupt handler (rutina de tratare a întreruperii), pentru a verifica dacă sunt erori, pentru a proceda în consecință, și pentru a informa sistemul de operare că operația de I/O este acum terminată. CPU continuă cu programul care a fost oprit temporar, când întreruperea a avut loc.

Magistrala nu este folosită numai de către controlerul I/O, dar și de CPU pentru apelarea instrucțiunilor și a datelor. Ce se întâmplă dacă CPU și un controler I/O, vor să folosească în același timp magistrala? Răspunsul este că un cip (circuit) numit “bus arbiter” (arbitru de magistrală), decide cine este următorul utilizator al magistralei. În general dispozitivele I/O sunt preferate înaintea CPU, pentru că discurile și alte dispozitive în mișcare nu pot fi oprite, ar a le forța să aștepte ar duce la pierderea de date. Când nici o operație I/O nu este în execuție, CPU poate avea la dispoziție toate ciclurile magistralei pentru a accesa memoria. Totuși când lucrează și un dispozitiv I/O, acesta va solicita și i se va acorda magistrala când este nevoie. Acest proces se numește “cycle stealing” (furarea ciclului) și încetinește computerul.


Acest proiect a lucrat bine pentru primele computere personale, deoarece toate componentele erau în echilibru. Totuși, pentru că CPU-urile, memoriile și dispozitivele I/O au evoluat mai repede, a apărut o problemă: magistrala nu mai poate face față sarcinii prevăzute. Pe un sistem închis, cum ar fi o stație de lucru tehnologică, soluția a fost să se proiecteze o magistrală nouă și mai rapidă pentru următorul model. Pentru că în acest caz nimeni nu mută un dispozitiv I/O de pe un model vechi pe unul nou.

Totuși, în lumea PC, oamenii își îmbunătățesc CPU, dar doresc să-și păstreze imprimanta, scannerul și modemul pentru noul sistem. De asemenea, în jurul furnizării unei game largi de dispozitive I/O pentru magistrala IBM PC s-a dezvoltat o industrie uriașă, care are un interes prea mic ca să-și arunce investițiile și să o ia de la început. IBM a învățat acest drum greu când a scos ca succesori pentru IBM PC gama PS/2. PS/2 avea o magistrală nouă și mai rapidă, dar cea mai mare parte a celor care faceau clone (copii) au continuat să folosească vechea

magistrală PC, denumită ISA (Industry Standard Architecture). Mulți dintre cei care produceau dispozitive I/O și discuri au continuat să facă și controlere pentru acestea, astfel încât IBM s-a găsit într-o situație dificilă de a fi singurul fabricant de PC, care numai era compatibil cu IBM. Ca alternativă a fost forțat să sprijine magistrala ISA. ISA reprezintă Instruction Set Architecture în contextul nivelului mașină și Industry Standard Architecture în contextul magistralelor.

Cu toate acestea, în ciuda presiunii pieței de a nu schimba nimic, vechea magistrală era cu adevărat prea lentă, deci trebuia făcut ceva. Această situație a făcut ca mai multe companii să creeze separat mai multe magistrale, dintre care una era vechea magistrală ISA sau succesoarea sa compatibilă, magistrala EISA (Extended ISA –ISA extinsă). Cea mai populară dintre acestea a fost PCI (Peripheral Component Interconnect). A fost concepută de Intel, dar acesta a hotărât să treacă toate aceste patente în domeniul public pentru a încuraja întreaga industrie (inclusiv concurenții) să o adopte și să lucreze pentru ea.


Magistrala PCI poate să fie folosită în mai multe configurații, dar una tipică este prezentată în figura 3.5. Aici CPU dialoghează cu un controler al memoriei pe o conexiune de mare viteză dedicată. Controlerul dialoghează cu memoria și cu magistrala PCI direct, astfel că traficul memoriei CPU nu trece pe magistrală PCI. Totuși, perifericele cu lățime mare de bandă (adică rată ridicată de transfer, viteză mare), cum ar fi discurile SCSI, se pot conecta direct la magistrala PCI. În plus magistrala PCI are o conexiune, o punte (bridge) la magistrala ISA, astfel încât controlerele ISA și dispozitivele lor să poată fi folosite. O mașină de această concepție conține 3 sau 4 sloturi PCI și măcar un slot ISA disponibile, pentru a permite clienților să se cupleze atât vechile plăci ISA (mai lente) cât și plăcile PCI (mai rapide). Soluția este însă pe cale de dispariție. Soluția ISA a fost susținută și de producătorii de plăci dedicate (de exemplu achiziție și prelucrare de semnale) care nu aveau atâta vânzare încât să poată schimba proiectele la fel de repede cum reușeau producătorii de calculatoare personale să o facă.

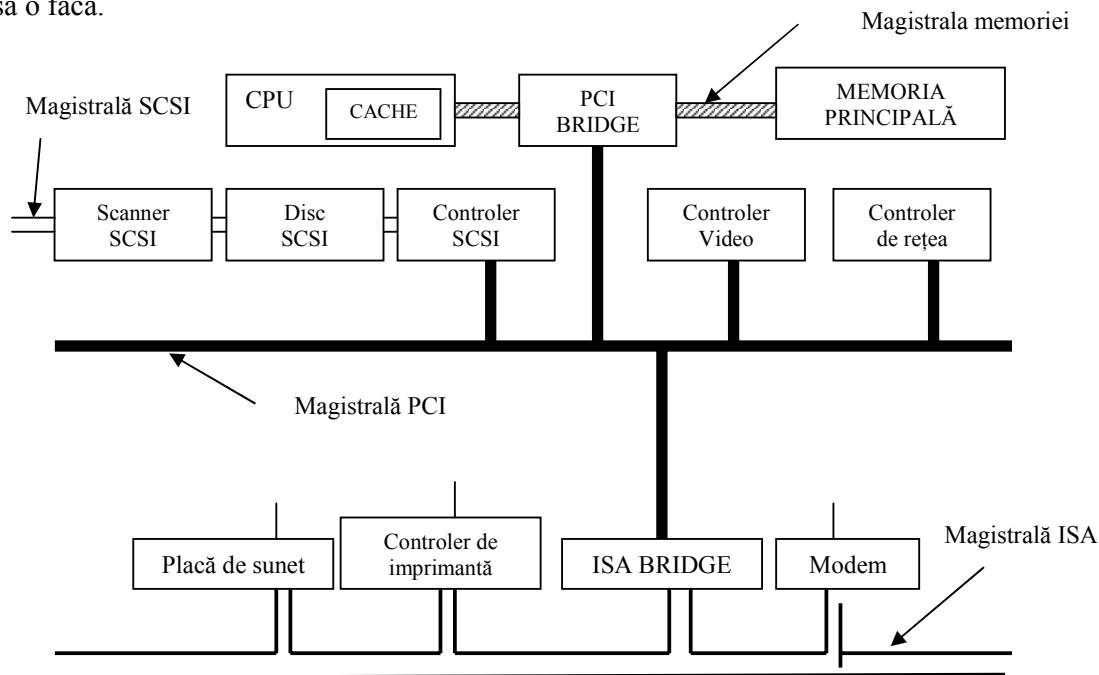

**Figura 3.5** Sistem cu două magistrale

## CAPITOLUL 4: Nivelul logic numeric

La baza structurii ierarhizate a unui calculator numeric, așa cum este prezentat în figura 4.1, găsim nivelul logic numeric (digital), adevăratul hardware al calculatorului. În acest capitol, vom examina câteva aspecte ale nivelului logic digital, cum ar fi construirea blocurilor pentru studiul nivelelor înalte ale ierarhiei amintite. Acest subiect este la limita științei calculatoarelor și a ingineriei electrice, dar materialul este independent, deci nu sunt necesare hardware anterior sau experiențe ingineresti pentru a-l folosi.

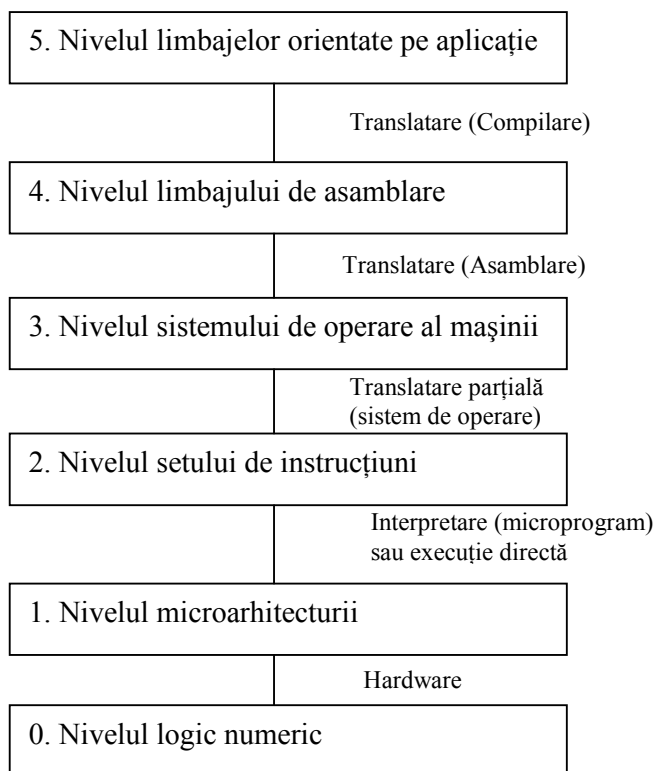

**Figura 4.1** Structura ierarhizată a unui sistem de calcul

Elementele de bază din care sunt construite toate calculatoarele numerice sunt uluitor de simple. Primul pas este studiul acestor elemente de bază și al algebrei speciale cu două valori (algebra booleană) folosită pentru a le analiza. După aceea se studiază circuitele fundamentale care pot fi construite folosind porți în combinații simple, incluzând circuite pentru operații aritmetice. Următoarea temă este aceea de a afla cum porțile pot fi combinate pentru a stoca informații, ceea ce înseamnă, cum este organizată memoria. După aceasta, se revine la subiectul CPU și în special cum CPU pe un singur cip dialoghează cu memoria și cu dispozitivele periferice.

### **Observatie:**

Porțile logice și algebra booleană au fost introduse la începutul cursului și studiate la alte cursuri. Circuitele logice numerice, adică circuitele integrate combinaționale (multiplexoarele, decodificatoarele, comparatoare, matricele logice programabile PLA etc.) sunt studiate la alte cursuri.

## 4.1. Circuite aritmetice

Vom începe cu un simplu registru de deplasare, apoi să vedem cum sunt realizate sumatoarele, iar în final să examinăm ALU, care joacă un rol central în orice calculator.

### 4.1.1. Registre de deplasare

Primul circuit aritmetic prezentat este un registru de deplasare cu 8 intrari și 8 iesiri, ca în figura 4.2, 8 biți de intrare sunt prezenți pe liniile  $D_0, \dots, D_7$ . Ieșirea, care este intrarea deplasată cu un bit, este disponibilă pe liniile  $S_0, \dots, S_7$ . Linia de control  $C$  determină direcția de deplasare, 0 pentru stânga, 1 pentru dreapta. Pentru a vedea cum funcționează circuitul trebuie să remarcați perechile de porți AND pentru toți biții cu excepția porților de la capete. Când  $C=1$ , membrul drept al fiecărei perechi este activat, transferând bitul de intrare corespunzător la ieșire. Deoarece poarta AND din dreapta este conectată la intrarea porții OR din dreapta sa, se va realiza o deplasare spre dreapta a bitului. Când  $C=0$  membrul stang al porții AND se va activa realizând o deplasare spre stânga.

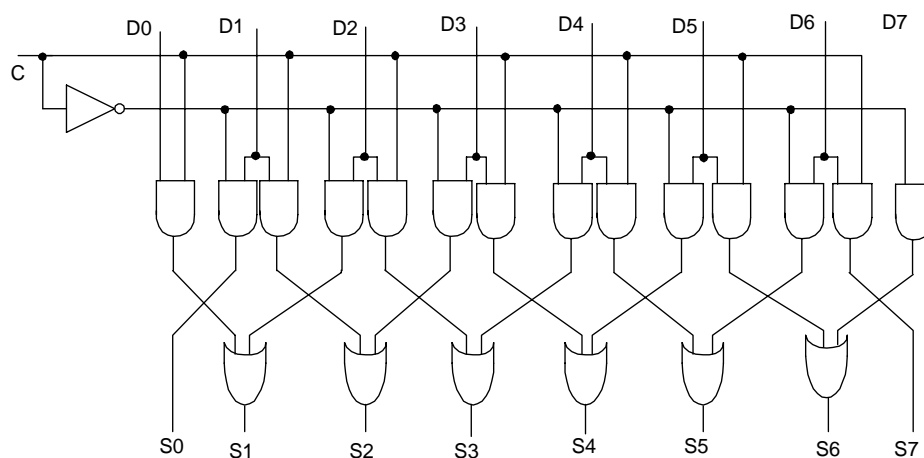



Figura 4.1 Un registru de deplasare stânga/dreapta cu 1 bit

### 4.1.2. Sumatoare

Un calculator care nu poate aduna întregi este aproape de neconceput. În consecință un circuit hard care realizează adunări este o parte esențială a oricărui CPU. Tabela de adevăr pentru adunarea întregilor pe 1 bit este prezentată în figura 4.2a. Sunt prezente două ieșiri: suma intrărilor  $A$  și  $B$ , și transferul (carry) către următoarea poziție (spre stânga). Un circuit pentru calcularea atât a bitului sumă, cât și a bitului de transport este ilustrat în figura 4.2b. Acest circuit simplu este cunoscut în general sub numele de “half adder” (sumator pe jumătate).


Deși un sumator pe jumătate este adecvat pentru adunarea biților de pondere mică a doua cuvinte de intrare multibit, el nu va face acest lucru pentru un bit poziționat la mijlocul cuvântului deoarece el nu va folosi transportul de la rangul din dreapta. Ca soluție este nevoie de un sumator complet ca în figura 4.3. Din inspectarea circuitului, ar trebui să reieșă clar că un sumator complet este construit din 2 sumatoare pe jumătate. Linia de ieșire “sum” este 1 dacă un număr impar din biții  $A, B$  și “carry in” sunt 1. Bitul “carry out” este 1 dacă atât  $A$  cât

și B sunt 1, sau numai unul din ei este 1 și bitul “carry in” este deasemenea 1. Împreună cele 2 sumatoare pe jumătate generează atât bitul suma cât și bitul de transport.

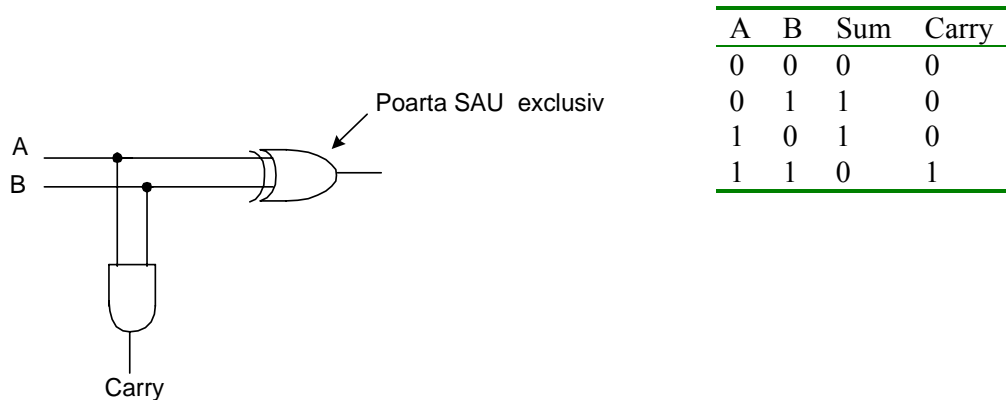

**Figura 4.2** (a) Tabela de adevăr pentru adunarea pe un bit (b) Un circuit pentru un sumator pe jumătate.

A	B	“Carry in”	Suma	“Carry out”
0	0	0	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	1	0	0	1
1	1	1	1	1

 

**Figura 4.3** a) Tabela de adevăr a unui sumator întreg b) Circuitul pentru sumatorul întreg

Pentru a construi un sumator, să zicem pentru două cuvinte pe 16 biți, trebuie să construim 16 replici ale circuitului din figura 4.3. Transportul unui bit “carry out” este folosit ca linie “carry in” pentru vecinul său din stânga. Transportul la cel mai din dreapta bit este legat la 0. Acest

tip de sumator este denumit “ripple carry adder” (sumator cu propagare) deoarece în cel mai rău caz adăugând 1 la 11...111 (binar), însumarea nu se completează până când transportul nu se propagă pe tot traseul de la cel mai din dreapta bit până la cel mai din stânga bit.

Există de asemenea, și sunt de obicei preferate, sumatoarele care nu prezintă această întârziere, și care sunt mai rapide. Ca un exemplu simplu de sumator rapid considerați spargerea unui sumator pe 32 biți într-unul pe 16 biți pentru prima jumătate și unul de 16 biți pentru jumătatea superioară. Când începe însumarea, sumatorul superior nu poate lucra deoarece nu va cunoaște transportul (carry in) timp de 16 însumări.

Oricum, luați în calcul această modificare. În loc să aveți o singură jumătate superioară, se poate realiza sumatorul cu 2 jumătăți superioare în paralel duplicând hardware-ul pentru jumătatea superioară. Circuitul constă în 3 sumatoare pe 16 biți: unul pentru jumătatea inferioară și două pentru cea superioară,  $U_0$  și  $U_1$ , care rulează în paralel. Un zero este introdus în  $U_0$  ca transport (carry), iar în  $U_1$  este introdus 1 ca transport. Acum, ambele vor porni în același timp cu partea inferioară, dar numai unul va fi corect. După 16 cicluri de însumare se va cunoaște care este transportul în partea superioară, deci acum se poate selecta jumătatea superioară corectă din cele două răspunsuri disponibile. Acest truc reduce timpul de însumare cu un factor de 2. Un astfel de sumator este denumit sumator cu selecția transportului (carry select adder). Acest truc poate fi repetat apoi pentru a construi fiecare sumator pe 16 biți din sumatoare pe 8 biți și așa mai departe.


### 4.1.3. Unități logice aritmetice

Majoritatea computerelor conțin un singur circuit pentru realizarea operațiilor AND, OR, NOT și SUM (însumare) a două cuvinte mașină. De obicei un astfel de circuit pentru cuvinte pe  $n$  biți este construit din  $n$  circuite identice pentru fiecare bit individual. Figura 4.4 este un exemplu simplu de astfel de circuit denumit ALU. Acesta poate calcula oricare din următoarele 4 funcții:  $A \text{ AND } B$ ,  $A \text{ OR } B$ ,  $A+B$ ,  $\overline{B}$ , în funcție de combinația liniilor de intrare  $F_0, F_1$ : 00, 01, 10 sau 11. De remarcat că  $A+B$  înseamnă suma aritmetică a lui  $A$  și  $B$ , nu OR boolean.

Partea din stânga jos a ALU conține un decodificator pe 2 biți pentru a genera semnalele de control  $F_0$  și  $F_1$ . În funcție de valorile lui  $F_0$  și  $F_1$  numai unul din cele 4 linii este selectată. Setarea acestei linii permite ca ieșirea din funcția selectată să ajungă la poarta OR pentru ieșire. Partea din stânga sus conține logica de calcul pentru  $A \text{ AND } B$ ,  $A \text{ OR } B$  și  $B$  negat, dar cel mult unul din aceste rezultate este transferat la poarta OR finală în funcție de liniile de validare ce provin din decodor. Deoarece exact una din linii va fi 1, numai una din cele 4 porți AND ce conduc la poarta OR va fi validată, celelalte trei vor fi 0, independent de  $A$  și  $B$ .

În plus pentru a putea utiliza  $A$  și  $B$  ca intrări pentru operații logice și aritmetice, este de asemenea posibil să se forțeze la zero oricare din ele negând ENA sau ENB. Este de asemenea posibil să se obțină  $\overline{A}$  setând INVA. În condiții normale, ENA și ENB sunt ambele 1 și INVA va fi 0. În acest caz  $A$  și  $B$  sunt introduse în ALU fără modificări.


Colțul din dreapta jos al ALU conține un sumator complet pentru calcularea sumei dintre  $A$  și  $B$  inclusiv manipularea biților de transport, deoarece este posibil ca astfel de circuite să fie

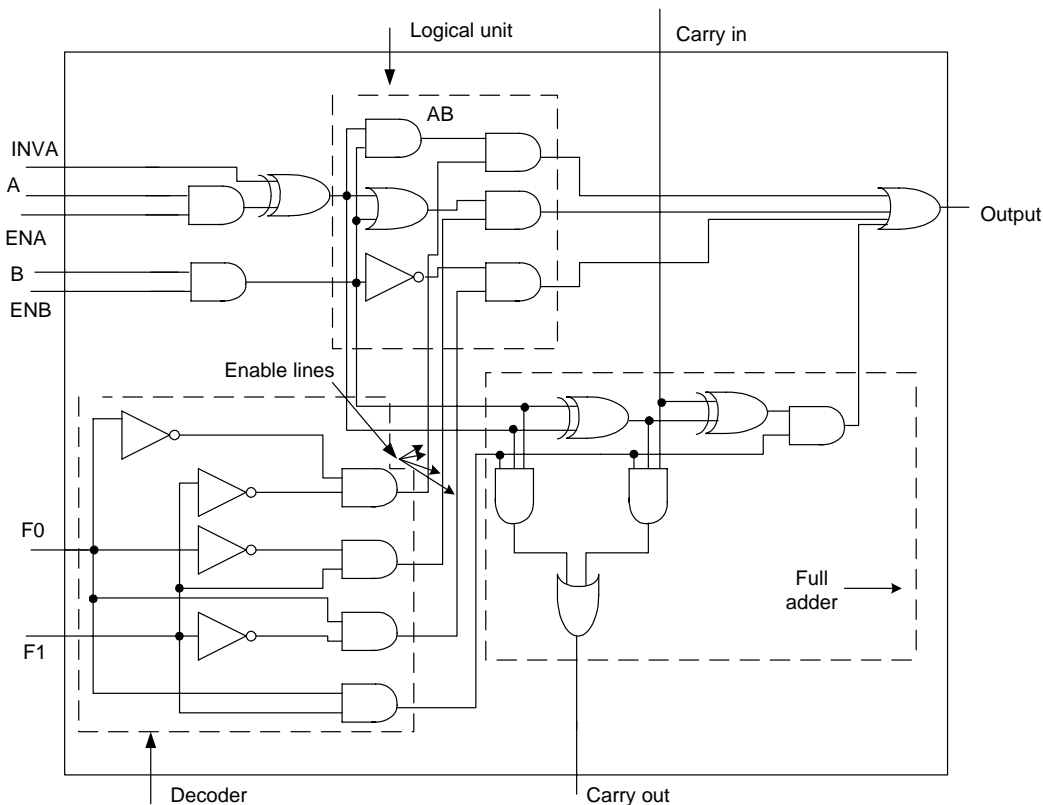

**Figura 4.4** ALU pe 1 bit

conectate împreună pentru a realiza operații la nivelul de cuvânt. Circuite ca în figura 4.4 sunt disponibile și sunt cunoscute sub numele de “bit slices”. Acestea permit proiectantului de calculatoare să construiască un ALU de orice mărime dorește.

În figura 4.5 se prezintă o ALU pe 8 biți construită din 8 ALU pe un bit. Semnalul INC este util numai pentru operații de adunare. Când este prezent, acesta incrementează (adică adună 1) rezultatul, făcând posibilă calcularea sumelor de genul  $A+1$  și  $A+B+1$ . Semnalele de validare (Enable) și Inversare (Invert) nu sunt marcate pentru a simplifica figura.

 

**Figura 4.5** 8 ALU pe 1 bit conectate pentru a realiza 1 ALU pe 8